

杭州电子科技大学

计算机组成原理（甲） 实 验 报 告

学 院	网络空间安全学院
专 业	网络工程
班 级	192702401
学 号	19061440
学生姓名	F001
教师姓名	袁理峰
完成日期	2020.11.20
成 绩	

实验三 多功能 ALU 设计实验 （实验名称）

一、 实验目的

- (1) 学习多功能 ALU 的工作原理，掌握运算器的设计方法。
- (2) 掌握运用 Verilog HDL 进行行为描述与建模的技巧和方法

二、 实验原理

本实验设计一个具有 8 种运算功能的 32 位 ALU，并能够产生运算结果的标志：结果为零标志 ZF 和溢出标志 OF。ALU 的控制线的功能表如下——对应

000 按位与运算

001 按位或运算

010 按位异或运算

011 按位或非运算

100 算术加运算

101 算术减运算

110 若 $A < B$ ，则输出 1；否则输出 0

111 B 逻辑左移 A 所指定的数

根据 ZF 的含义可以得到 ZF 的逻辑表达式为：

$$ZF = (F_{31} + F_{32} + F_{30} + \dots + F_1 + F_0) \text{ 的非}$$

根据 OF 的含义可以得到 OF 的逻辑表达式为

$$OF = C_{32} \text{ 异或 } C_{31}$$

$$OF = A_{31} \text{ 异或 } B_{31} \text{ 异或 } F_{31} \text{ 异或 } C_{32}$$

通过顶层测试模块，调用基本的 ALU 模块，从而进行相关的调试

三、 实验环境

所用电脑的软硬件配置：

实验所用的软件：

四、 主要操作步骤及实验结果记录（不能光截图，要有相应的文字说明）

(对实验过程中的主要操作步骤进行描述,并随时记录实验过程中观察到的结果,必要时可辅助截图)

任务一: 在 Xilinx ISE 中创建工程, 编辑程序源代码, 然后编译、综合

```
20 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
21 module ALU_8F_EXP(
22     input [2:0] ALU_OP,
23     input [2:0] AB_SW,
24     input [2:0] F_LED_SW,
25     output reg [7:0] LED
26 );
27
28     reg [31:0] A,B;
29     wire [31:0] F;
30     wire ZF,OF;
31
32     ALU_8F_ALU_UUT(A,B,ALU_OP,F,ZF,OF);
33
34     always @(*)
35     begin
36         case (AB_SW) //use 2 bit switch to choose special 8 data test
37             3'b000: begin A = 32'h0000_0000; B = 32'hFFFF_FFFF; end
38             3'b001: begin A = 32'h0000_0003; B = 32'h0000_0607; end
39             3'b010: begin A = 32'h8000_0000; B = 32'h8000_0000; end
40             3'b011: begin A = 32'h7FFF_FFFF; B = 32'h7FFF_FFFF; end
41             3'b100: begin A = 32'hFFFF_FFFF; B = 32'hFFFF_FFFF; end
42             3'b101: begin A = 32'h8000_0000; B = 32'hFFFF_FFFF; end
43             3'b110: begin A = 32'hFFFF_FFFF; B = 32'h8000_0000; end
44             3'b111: begin A = 32'h1234_5678; B = 32'h3333_2222; end
45             default: begin A = 32'h9ABC_DEF0; B = 32'h1111_2222; end
46         endcase
47     end
48
49     always @(*)
50     begin
51         use 2 bit switch--F_LED_SW[1:0]--and a button--F_LED_SW[2]--choose show
52         32bit caculate answer's 4 bytes(if button is released F_LED_SW[2]==0) or
53         show the statu of the answer ZF and OF(if button is pressed F_LED_SW[2]==1)
54         */
55         case (F_LED_SW)
56             3'b000: LED = F[7:0];
57             3'b001: LED = F[15:8];
58             3'b010: LED = F[23:16];
59             3'b011: LED = F[31:24];
60             default: begin LED[7] = ZF; LED[0] = OF; LED[6:1] = 6'b0; end
61         endcase
62     end
63 end
64
65 endmodule
66
```

以上为顶层组件的代码

输入信号主要为 ALU_OP, 负责运算功能的选择

AB_SW, 负责指定 8 组测试数据之一

F_LED_SW 负责显示运算结果的四个字节, 或者是标志 ZF 和 OF, 主要由 F_LED_SW[2]决定

```
19 //
20 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
21 module ALU_8F(
22     input [31:0] A,
23     input [31:0] B,
24     input [2:0] ALU_OP,
25     output reg [31:0] F,
26     output ZF,
27     output OF
28 );
29
30     parameter Zero_32 = 32'h0000_0000, One_32 = 32'h0000_0001;
31     reg C32;
32
33     always @(*)
34     begin
35         C32 = 1'b0;
36         case (ALU_OP)
37             3'b000: F = A & B;
38             3'b001: F = A | B;
39             3'b010: F = A ^ B;
40             3'b011: F = ~(A | B);
41             3'b100: {C32,F} = A + B;
42             3'b101: {C32,F} = A - B;
43             3'b110: F = (A < B) ? One_32 : Zero_32;
44             3'b111: F = B >> A;
45             default: F = Zero_32;
46         endcase
47     end
48     assign ZF = (F == Zero_32) ? 1'b1 : 1'b0;
49     assign OF = ((ALU_OP==3'b100) || (ALU_OP==3'b101)) && (A[31] ^ B[31] ^ F[31] ^ C32);
50
51 endmodule
52
```


以上为底层 ALU 的代码

所有代码均通过相关语法检查

任务二：编写激励代码，观察仿真波形，验证逻辑是否有误

```
41 //
42
43 initial begin
44     // Initialize Inputs
45     ALU_OP = 0;
46     AB_SW = 0;
47     F_LED_SW = 0;
48
49     // Wait 100 ns for global reset to finish
50     #100;
51
52     // Add stimulus here
53     ALU_OP=000; AB_SW=010; F_LED_SW=000;
54     #100;
55
56     ALU_OP=000; AB_SW=010; F_LED_SW=100;
57     #100;
58
59     ALU_OP=000; AB_SW=010; F_LED_SW=001;
60     #100;
61
62     ALU_OP=100; AB_SW=010; F_LED_SW=000;
63     #100;
64
65     ALU_OP=100; AB_SW=010; F_LED_SW=100;
66     #100;
67
68     ALU_OP=100; AB_SW=010; F_LED_SW=001;
69     #100;
70 end
71
72 endmodule
73
74
```

激励代码如上所示

 

仿真波形如上图所示

为了验证方便，直接选用了相同的数据，并且更改了运算功能进行实现，在输出中，也选择了显示运算结果的字节或 ZF 及 OF，均有了正确的验证

五、 实验分析总结及心得

（结合所学知识对实验过程中观察到的实验结果进行分析总结，以便加深对知识的理解，并总结通过实验学到的知识或技术）

随着试验次数越来越多，遇到的问题也越来越少，倒是实验本身给我的启发着实越来越多。

通过查阅相关资料，我认为该 ALU 不能够实现 MIPS 核心指令集的所有指令。解决这个问题并不能通过一一对应来解释，因为我并没有找到 MIPS 的核心指令集，因此难以通过一个个对应的方式进行解决。我才用的方式是研究 MIPS 的特点，经过比较后我认为该 ALU 与 MIPS 的特点基本一致，因此认为是可以实现大部分指令的。但是对于转移指令类的操作，该 ALU 是不支持的。因为 MIPS 分为 3 个指令类：存储器访问指令类、算术逻辑指令类、转移指令类。而转移指令类该 ALU 无法支持。

SF 符号标志即为结果的最高位， $SF=F[31]$

PF 就标志可以通过对各个位数相加后的结果对 2 取余的方式实现。
 $PF=(F[31]+F[30]+.....+F[1]+F[0])\%2+1)\%2$

CF 进位/借位标记，加法时，若 $C32=1$ ，则 $CF=1$ ；若 $C32=0$ ，则 $CF=0$ ；减法时，若 $C32=1$ ，则 $CF=0$ ；若 $C32=0$ ，则 $CF=1$ 。

算术右移将操作数右移 s 位，并且在左边空出来的位置补 s 位操作数的符号，对于算术右移操作来说，将二进制的数值左移 n 位等同于将原来的数值除 2^n ；逻辑右移将操作数右移 s 位，并且在左边空出来的位置补 s 位 0，忽略操作数的符号。例如，要对 4 位二进制数 1100(4'b1100) 执行右移一位的操作。执行逻辑右移运算得到的结果为 0110，而执行算术右移就是运算得到的结果为 1110。在 Verilog 语言中，操作符 \gg 执行算术右移操作，而操作符 \ggg 执行逻辑右移操作。